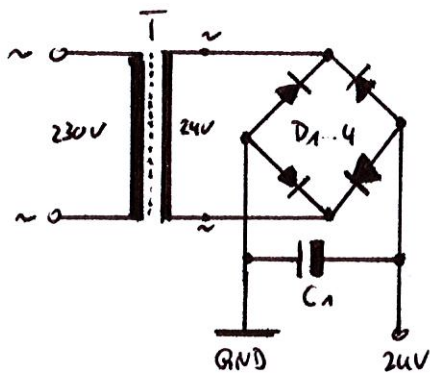


Steuerung Außenlampe (und ein bisschen Ampel)


Skizze Schaltplan



T: Trafo 230V \rightarrow 24V 21mA


D_{1-4} : 1N4148

C_1 : 33 μ F 35V

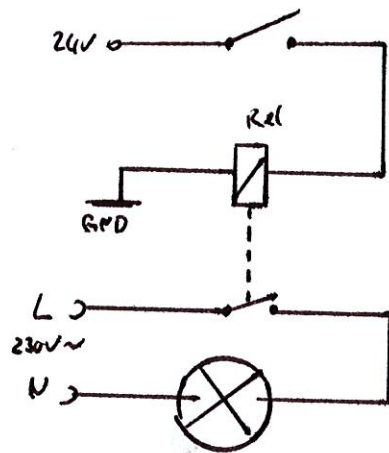

Rel: Schließer 230V, 24V Spule
z.B. JS 2U/MV KT

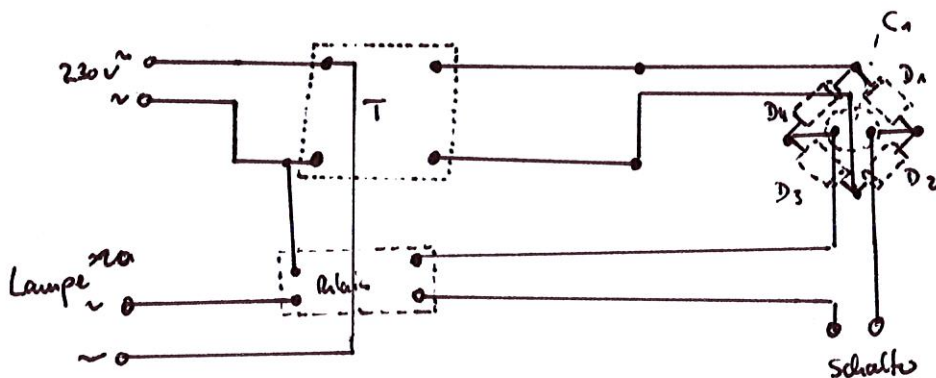Skizze Bestückung (ganz grobe Positions- u. Bauformskizze!)



für Anschluss an IC

Statt Schalter: Optokoppler, z.B. Reichelt CNY 17/1

Freilaufdiode 1N4148 über Relais

ggf. Vorwiderstand